



**Universidade de Brasília**

Departamento de Ciência da Computação

## Aula 12

Implementação RISC-V

Uniciclo – Unidade Operativa



# Introdução

- O desempenho (tempo de execução) de uma máquina pode ser determinado por três fatores:
  - número de instruções executadas (I)
  - número de ciclos por instrução (CPI)
  - período do *clock* (T)
- Para um determinado algoritmo, o compilador e a ISA determinam o número de instruções a serem executadas.
- A implementação do processador determina o período de *clock* e o CPI.




# Introdução

- Vamos fazer a implementação de apenas um pequeno subconjunto das instruções do RISC-V
- O inter-relacionamento entre ISA e a implementação é exemplificado em três projetos alternativos:
  - Processador uniciclo
  - Processador multiciclo
  - Processador pipeline



# Arquitetura Von Neumann


## ■ Estrutura básica

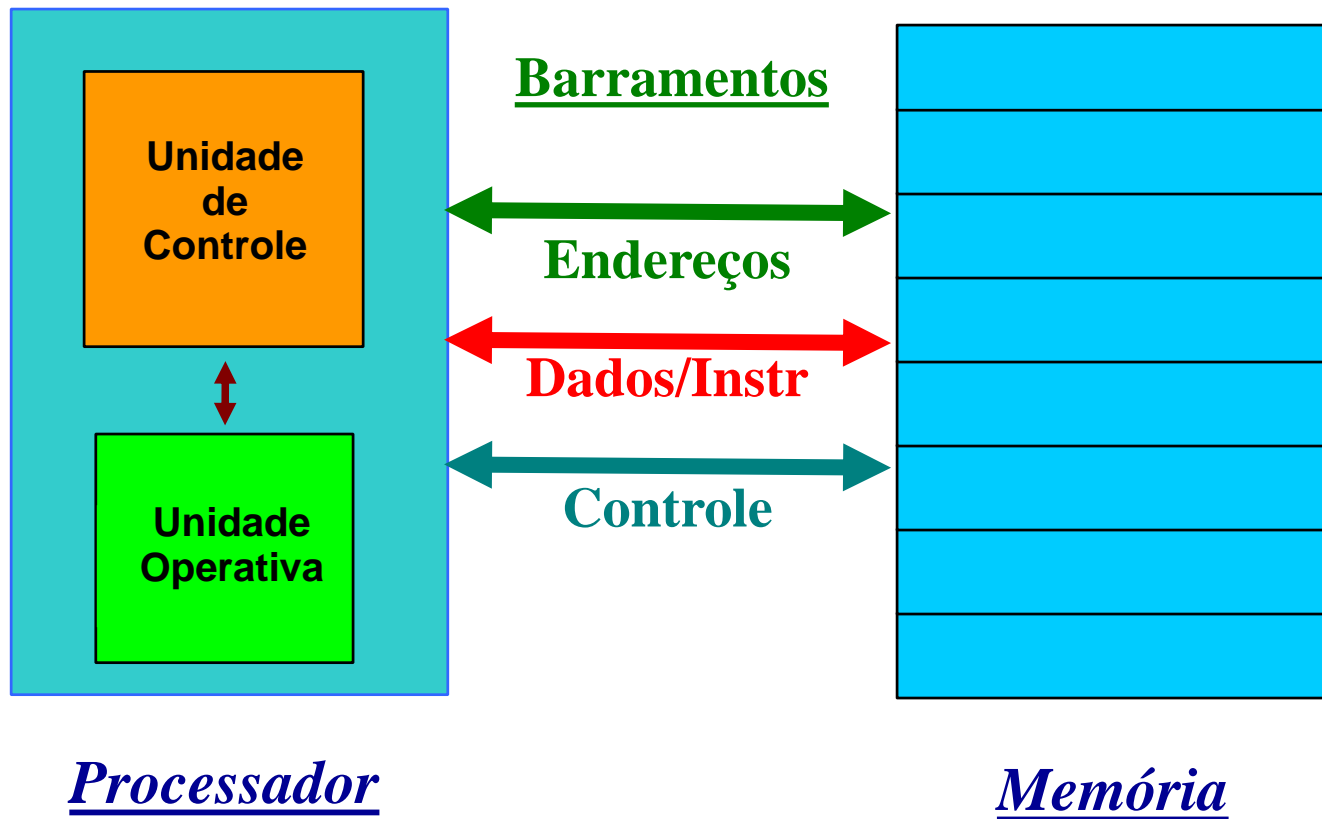



# Arquitetura Harvard

## ■ Estrutura básica

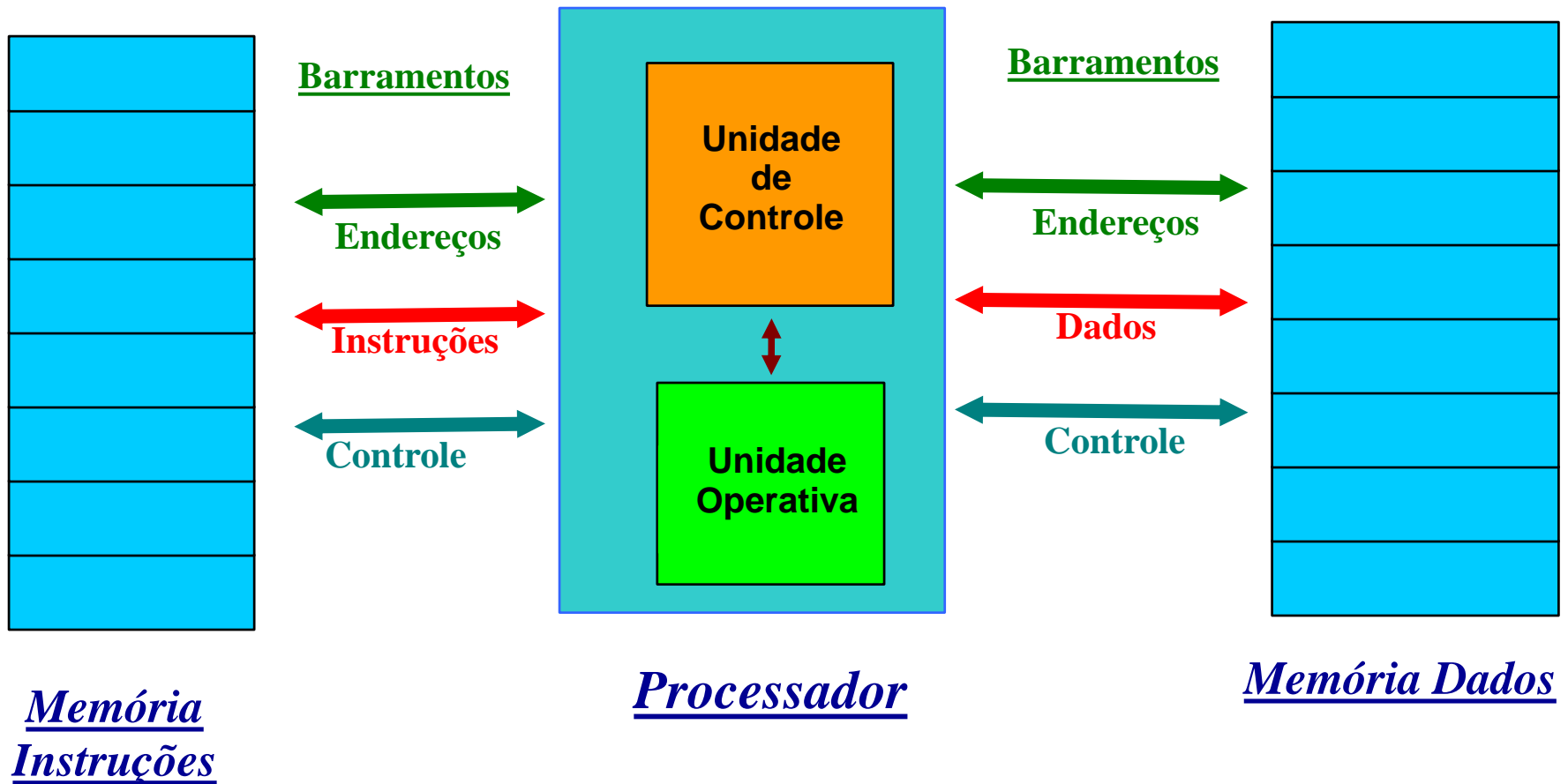



# Unidade Operativa

- Também chamada “Parte Operativa”, “Caminho de Dados” ou, em inglês, “*Datapath*”
- É construída a partir dos seguintes componentes:
  - elementos de armazenamento (registradores, flip-flops)
  - operadores lógico-aritméticos (somadores, ULA)
  - recursos de interconexão (barramentos, mux)



# Unidade Operativa RISC-V

- Será projetada para implementar o seguinte subconjunto de instruções do RISC-V:
  - Instruções de acesso à memória: lw e sw
  - Instruções lógicas e aritméticas: add, sub, and, or e slt
  - Instruções de desvios: beq e jal

Conjunto incompleto, mas demonstra os princípios básicos de projeto.

Obs. No laboratório, além destas, devem ser implementadas várias outras




# Sinopse da Implementação

- Implementação genérica:
  - use o contador de programa (PC) para fornecer endereço da instrução
  - obtenha a instrução da memória
  - leia os registradores
  - use a instrução para decidir exatamente o que fazer
- Todas as instruções usam a ALU após lerem os registradores






# Visão de alto nível da implementação

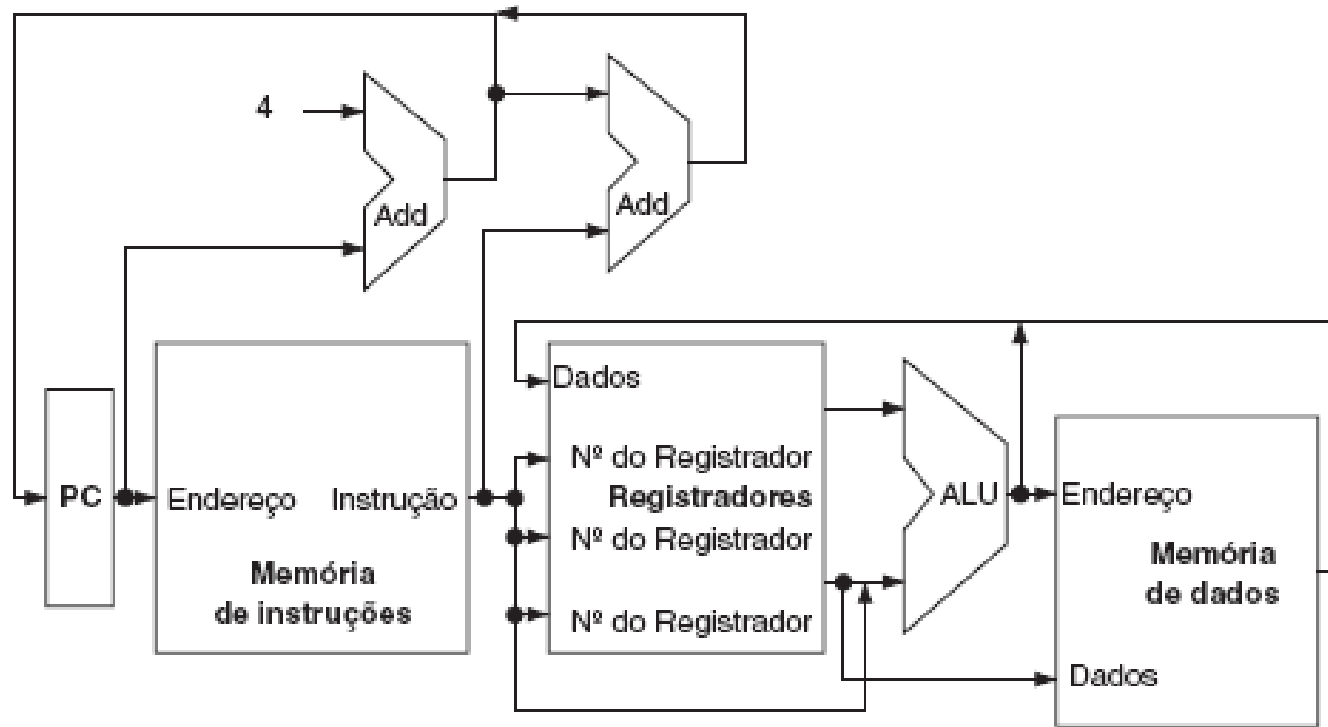

Obs.: - Em vários pontos temos dados vindo de duas origens diferentes  
 - As unidades precisam ser controladas



# Visão geral da implementação

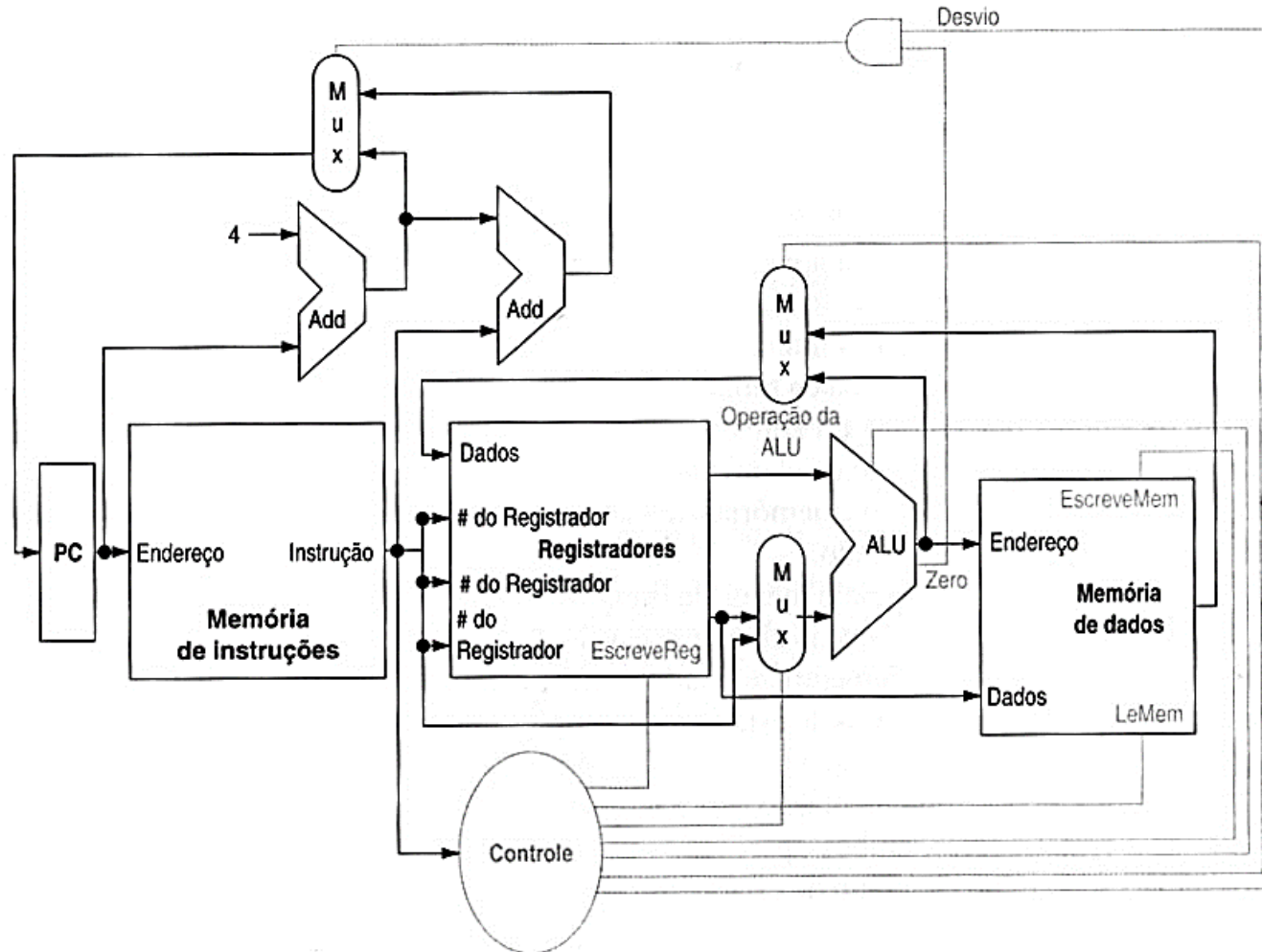


- Elementos combinacionais e sequenciais


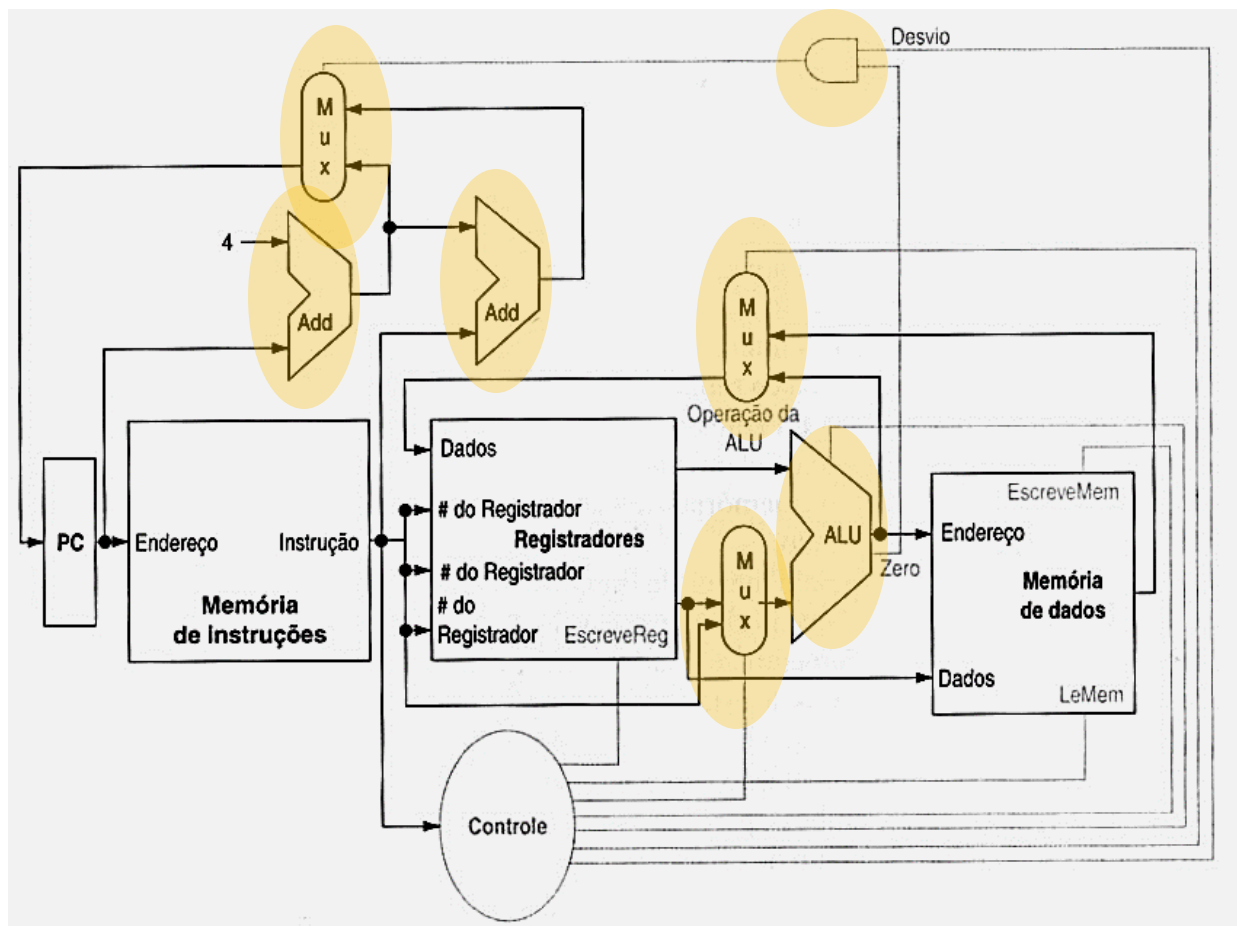
# Componentes Combinacionais


- Componentes combinacionais definem o valor de suas saídas apenas em função dos valores presentes nas suas entradas




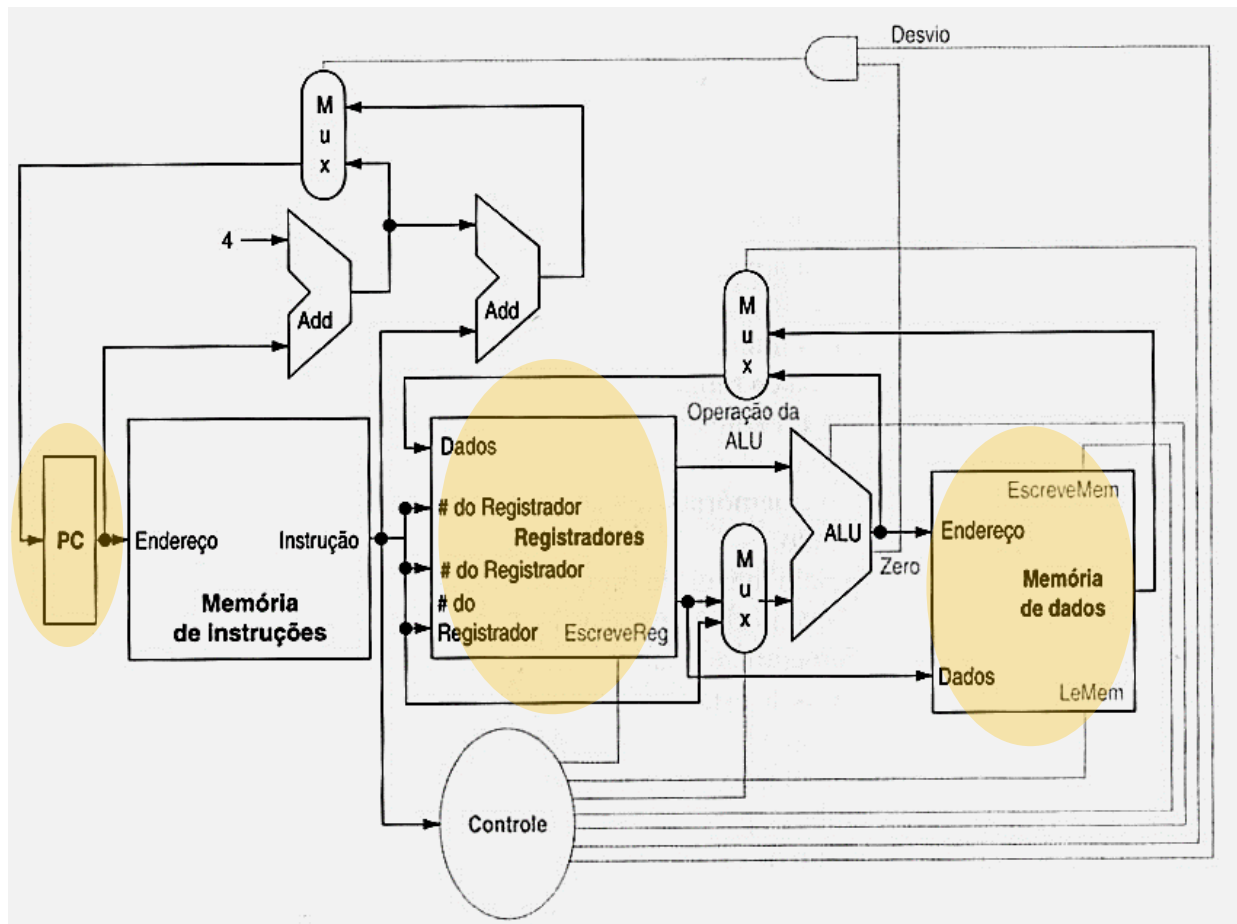
# Componentes Sequenciais


- Componentes armazenadores de estado, as saídas dependem das entradas e do tempo.




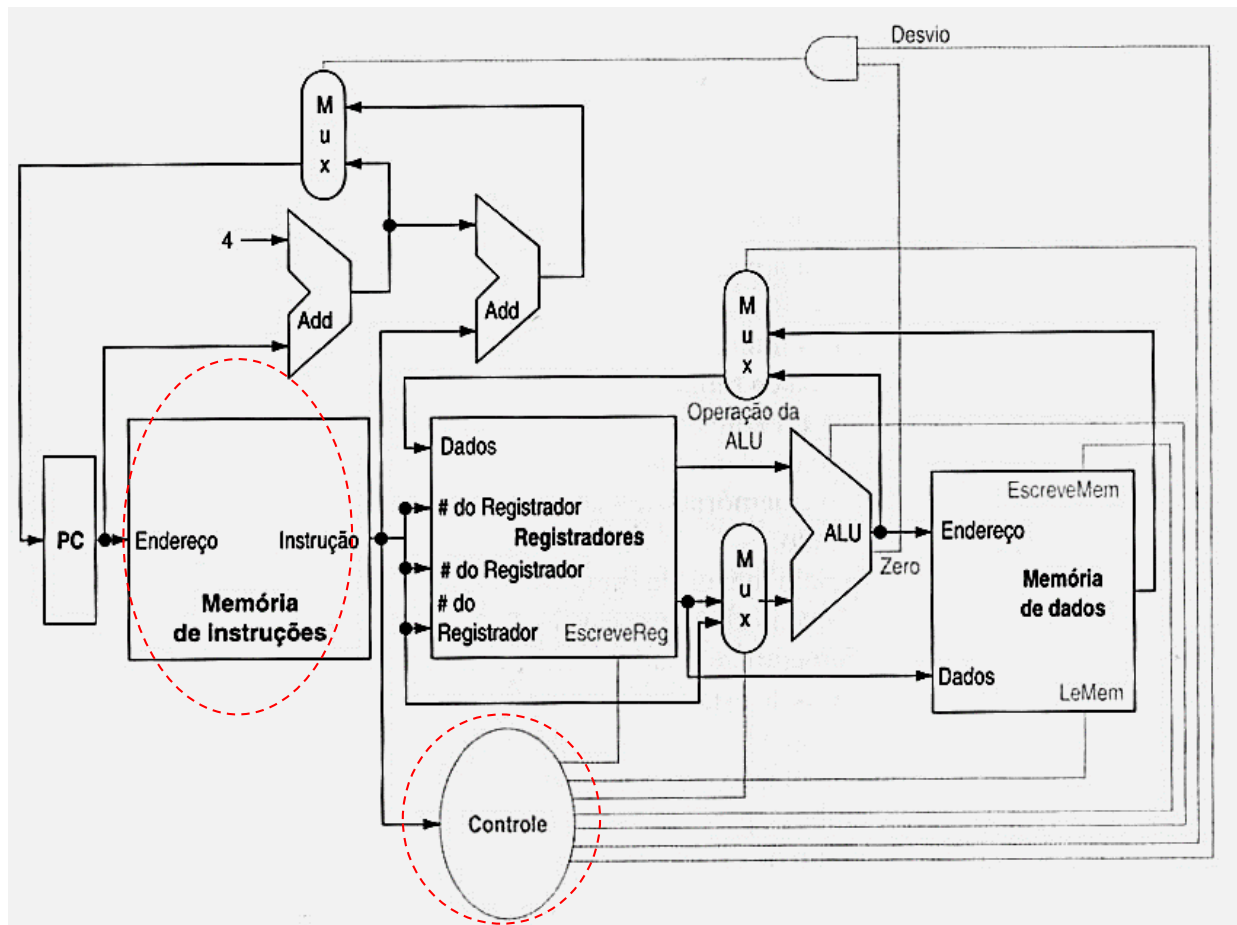
# Componentes ?


- Memória de Programa (Harvard x Von Neuman)
- Bloco de Controle (Uniciclo x Multiciclo)




 
# Componentes Sequenciais

- Componentes sequenciais têm um *estado*, que define seu valor em um dado instante de tempo
- Registrador:
  - Um conjunto de flip-flops tipo D
    - Com  $n$  bits de entrada e saída
    - entrada de habilitação de escrita
  - Habilitação de escrita (*Write Enable* - WE):
    - 0: o dado de saída não muda
    - 1: o dado de entrada será carregado (saída = entrada) na transição do *clock*






# Memória

## ■ Memória (**One/Two/Three... Ports**)

- Um barramento de entrada: *Data In*
- Um barramento de saída: *Data Out*
 
## ■ Uma palavra é selecionada por:

- Um endereço seleciona a palavra para ser colocada na saída (*Data out*)
- Write Enable = 1: Permite que a palavra selecionada seja escrita com a informação na entrada (*Data in*)



## ■ Entrada de Clock (**CLK**)

- Sincroniza os processos de acesso à memória




# Estratégia de Temporização

- Uma metodologia de temporização define quando os sinais podem ser lidos e quando eles podem ser escritos
- É necessário evitar situações de conflito, por exemplo, querer ler uma palavra e escrevê-la simultaneamente
- Será adotada uma metodologia de temporização sensível às transições do sinal do *clock*
- Nesta metodologia, qualquer valor armazenado nos **elementos de estado** só pode ser atualizado durante a **transição do sinal de relógio (*clock*)**





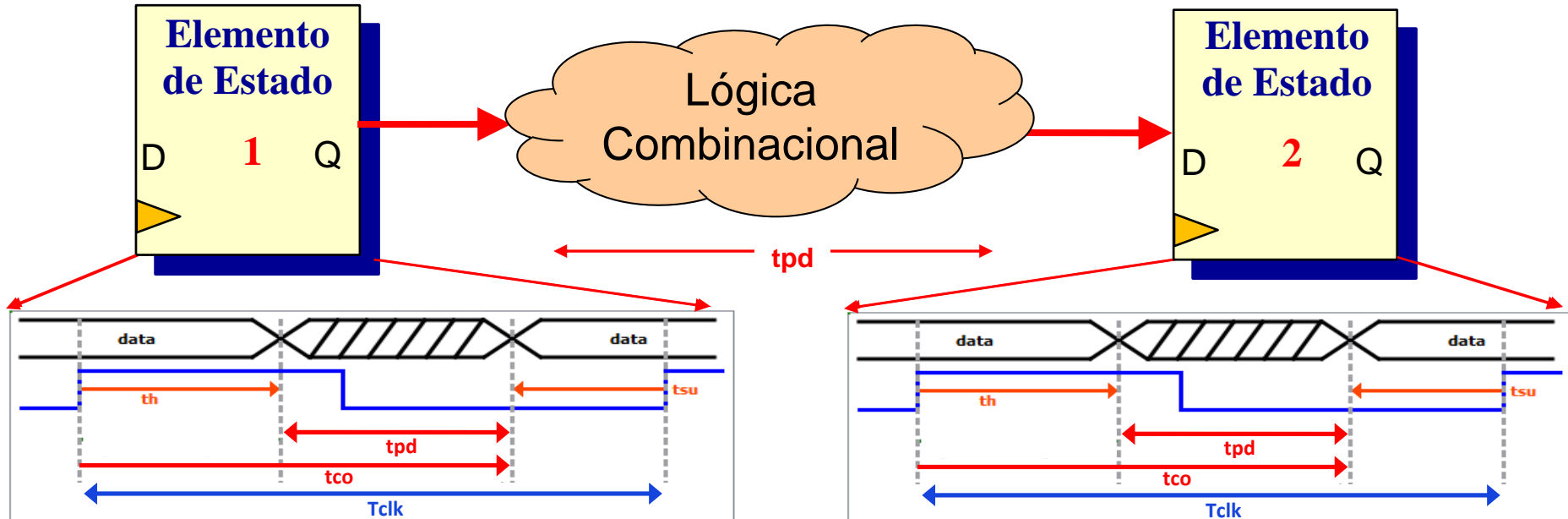
# Revisão: Temporização em circuitos digitais



- **A escrita no elemento de estado 1 deve respeitar os tempos de:**
  - tempo de pré-carga (*setup time*,  $t_{su}$ ) do elemento 1
  - tempo de hold (*hold time*,  $t_h$ ) do elemento 1
- **O elemento de estado 2 só pode ser escrito depois que os dados em sua entrada estarem estáveis**
  - atraso de propagação da saída dado o clock (*clock to output*,  $t_{co}$ ) do elemento 1
  - atraso da lógica combinacional (*propagation delay*,  $t_{pd} = \max(t_{p_{HL}}, t_{p_{LH}})$ )
  - tempo de pré-carga (*setup time*,  $t_{su}$ ) do elemento de estado 2



# Estratégia de Temporização

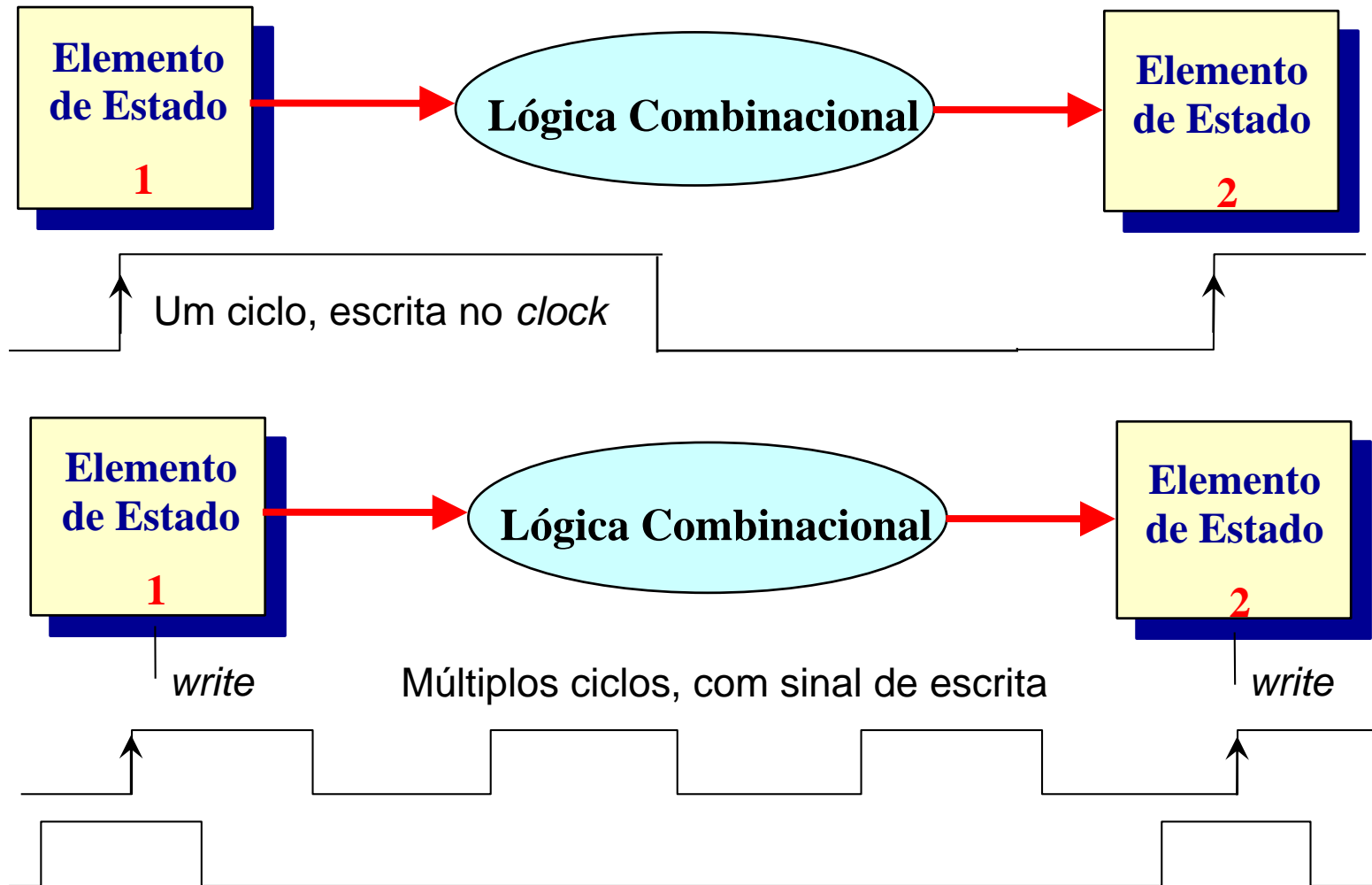




# Criando o Caminho de Dados UNICICLO

- Uma maneira de se começar o projeto de um caminho de dados (*data path*) é examinar cada um dos componentes necessários para a execução de cada uma das classes de instruções
- Elementos necessários:
  - um lugar para armazenar as instruções (*memória de instruções*)
  - Um registrador para armazenar o endereço de instrução (*Program Counter – PC*)
  - Um contador para incrementar o PC, para compor o endereço da próxima instrução (soma 4 para endereçar próxima instrução)




# Criando o Caminho de Dados UNICICLO

## ■ Elementos Básicos

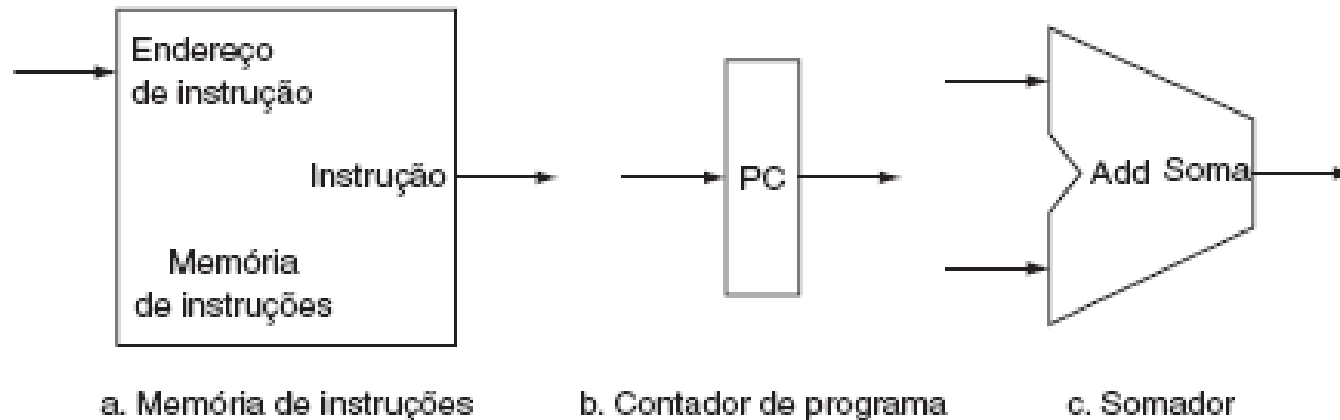



# Etapa de Busca de Instruções

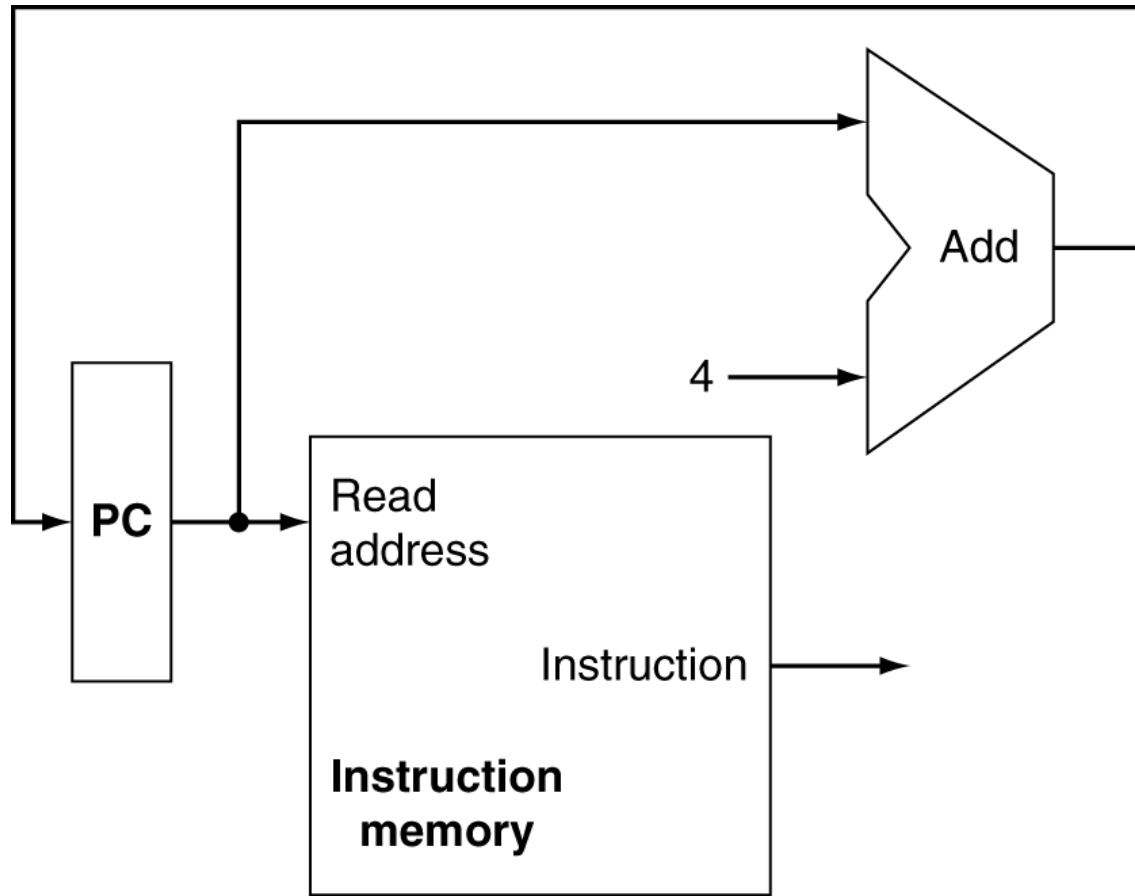



# Instruções Lógico-Aritméticas

- Formato de uma instrução tipo R:


Campo	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
Tamanho	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Semântica:
  - $rd \leftarrow op(rs1, rs2)$
- Estrutura de suporte: **banco de registradores**




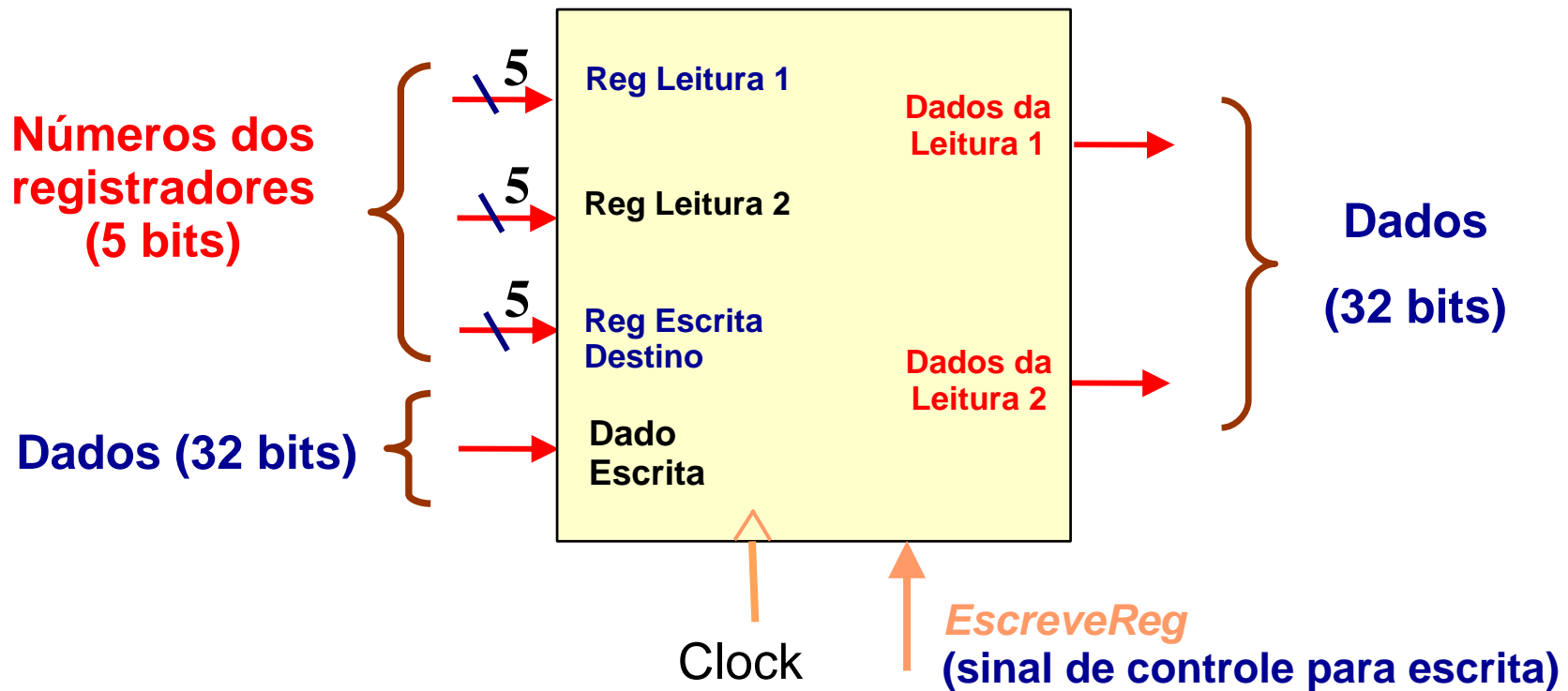
# Banco de Registradores (*Register File*)

- Leitura de dois registradores ao mesmo tempo
- Escrita em um terceiro registrador
- Sinal de controle para escrita - leitura não necessita controle






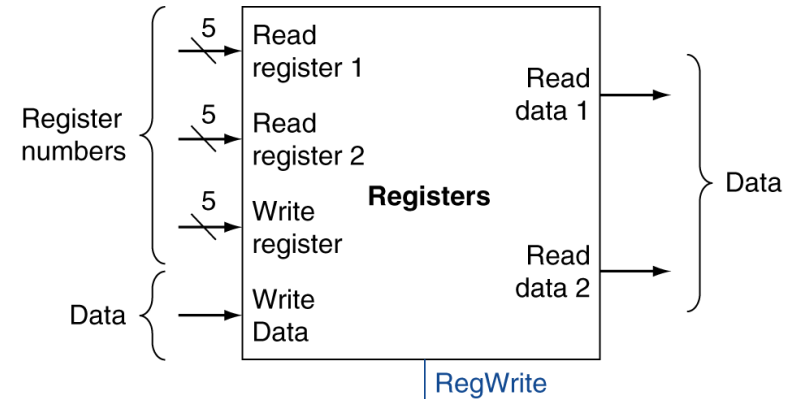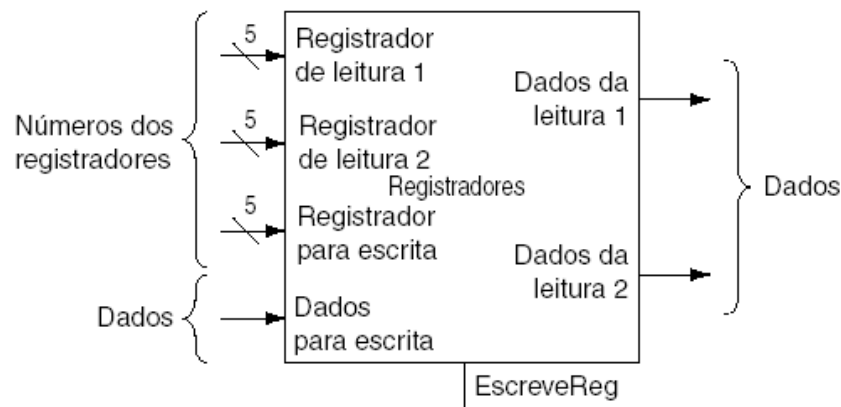
# Banco de Registradores (*Register File*)



Escrita:

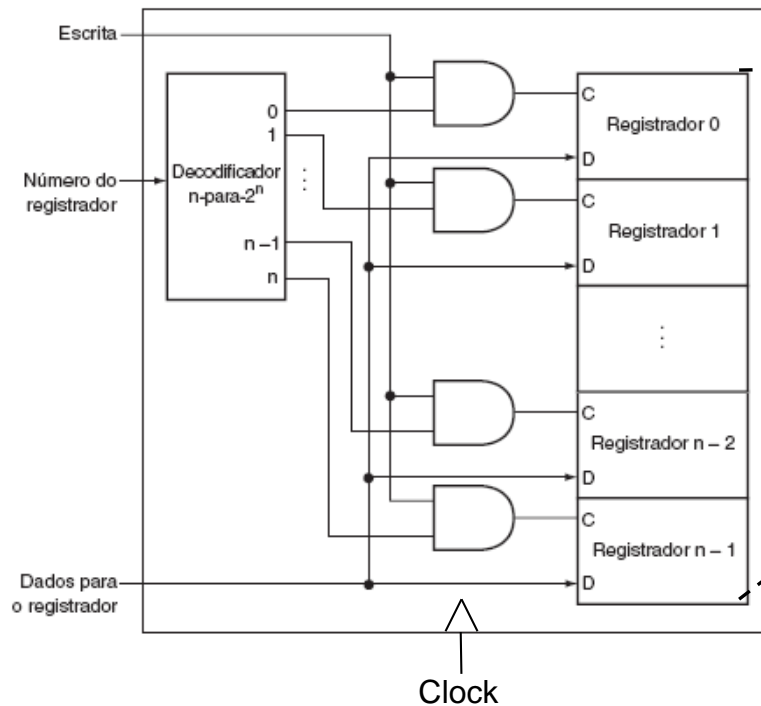

Leitura:

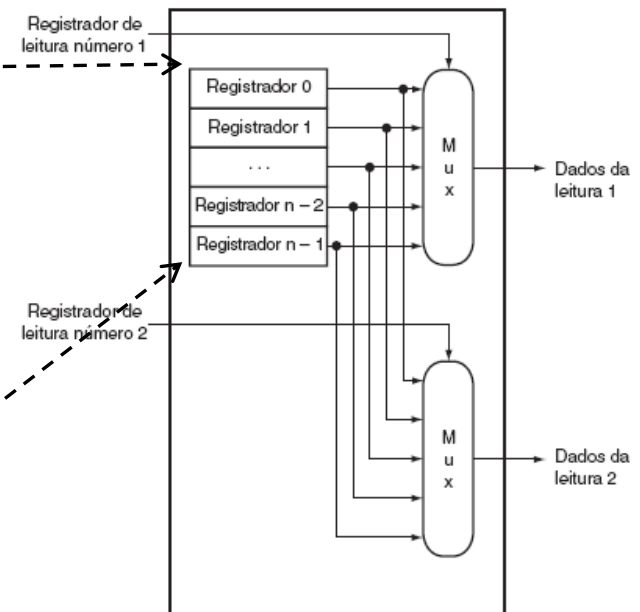






# Unidade Lógico-Aritmética (ALU)

- A ULA foi desenvolvida no capítulo anterior
- 4 bits de controle indicam a operação a ser realizada


ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set less than

 



# Unidade Operativa: Instruções Tipo-R

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

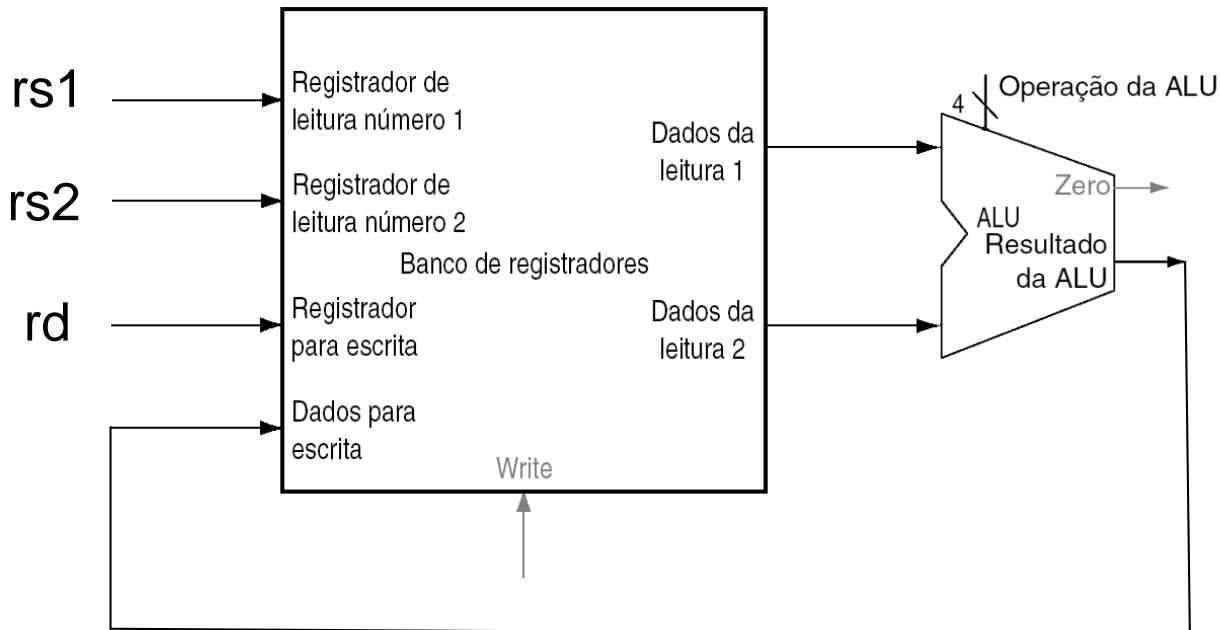

Ex.: add s1,s2,s3

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
0x00	0x13	0x12	0x0	0x09	0x33



# Unidade Operativa: Instruções Tipo-I

- No nosso caso simples: acesso a memória (lw):

Campo	Imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode
Tamanho	12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Ex:
  - lw t0, 32(t1)
  - endereço = t1 + 32

Imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode
0x20	0x06	0x02	0x05	0x03



# Unidade Operativa: Instruções Tipo-S

- No nosso caso simples: acesso a memória (sw):

Campo	Imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:0]	opcode
Tamanho	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Ex:



- sw t0, 32(t1)
- endereço = t1 + 32

Imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:0]	opcode
0x01	0x05	0x06	0x2	0x00	0x23


 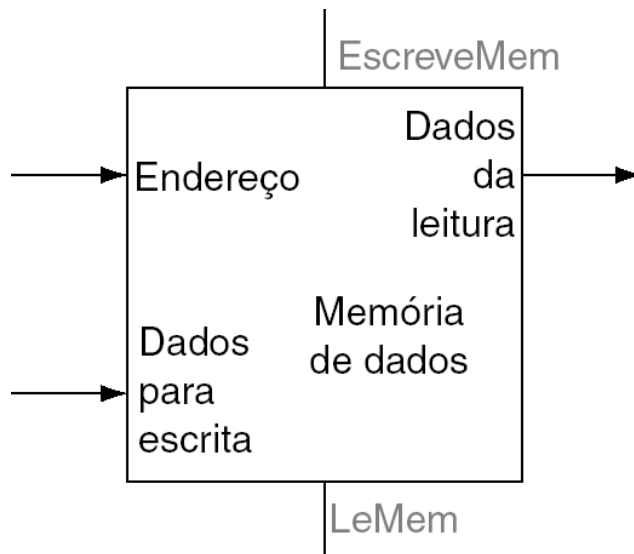
# Memória de Dados


- Memória com um barramento de entrada independente do de saída
- Controle de escrita (*write*) e leitura (*read*)
- Barramento de endereços
- Um acesso de cada vez




 
# Unidade de geração do Imediato

- A forma de geração do imediato depende da instrução:
    - lw:  $\text{Imediato} = \{ 20\{\text{Instr}[31]\}, \text{Instr}[31:20] \}$
    - sw:  $\text{Imediato} = \{ 20\{\text{Instr}[31]\}, \text{Instr}[31:25], \text{Instr}[11:7] \}$
    - beq:  $\text{Imediato} = \{ 20\{\text{Instr}[31]\}, \text{Instr}[7], \text{Instr}[30:25], \text{Instr}[11:8] \}$
    - jal:  $\text{Imediato} = \{ 12\{\text{Instr}[31]\}, \text{Instr}[19:12], \text{Instr}[20], \text{Instr}[30:21] \}$
- ps:Conferir!






# Acesso à Memória

- **lw** lê um dado da memória e escreve em um registrador
  - conexão entre a saída da memória e a entrada do banco de registradores
  
- **sw** lê um dado de um registrador e escreve na memória
  - ligação entre saída do banco de registradores e entrada de dados da memória
  
- endereço calculado pela ULA
  - saída da ULA ligada ao barramento de endereços da memória


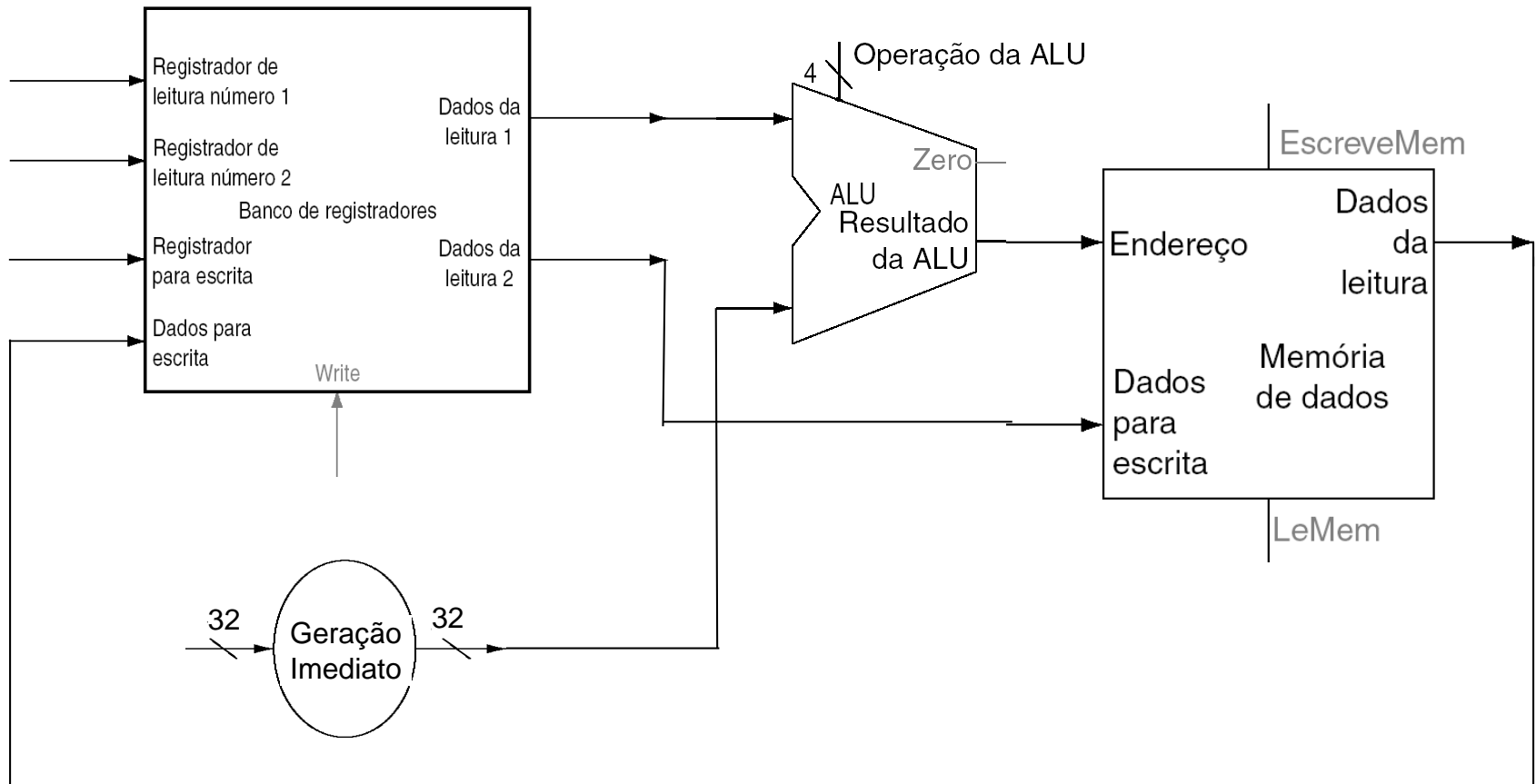
# Caminho de Dados: Instruções de Acesso à Memória







# Unidade Operativa: Instruções Tipo-SB

- No nosso caso : Desvio Condicional (beq):


Campo	Imm[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:1,11]	opcode
Tamanho	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

- Ex:
  - beq t0,t1, -12
  - Endereço de destino = PC + deslocamento em half-words ou PC + 4

Imm[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:1,11]	opcode
0xFF	0x06	0x05	0x0	0x15	0x63


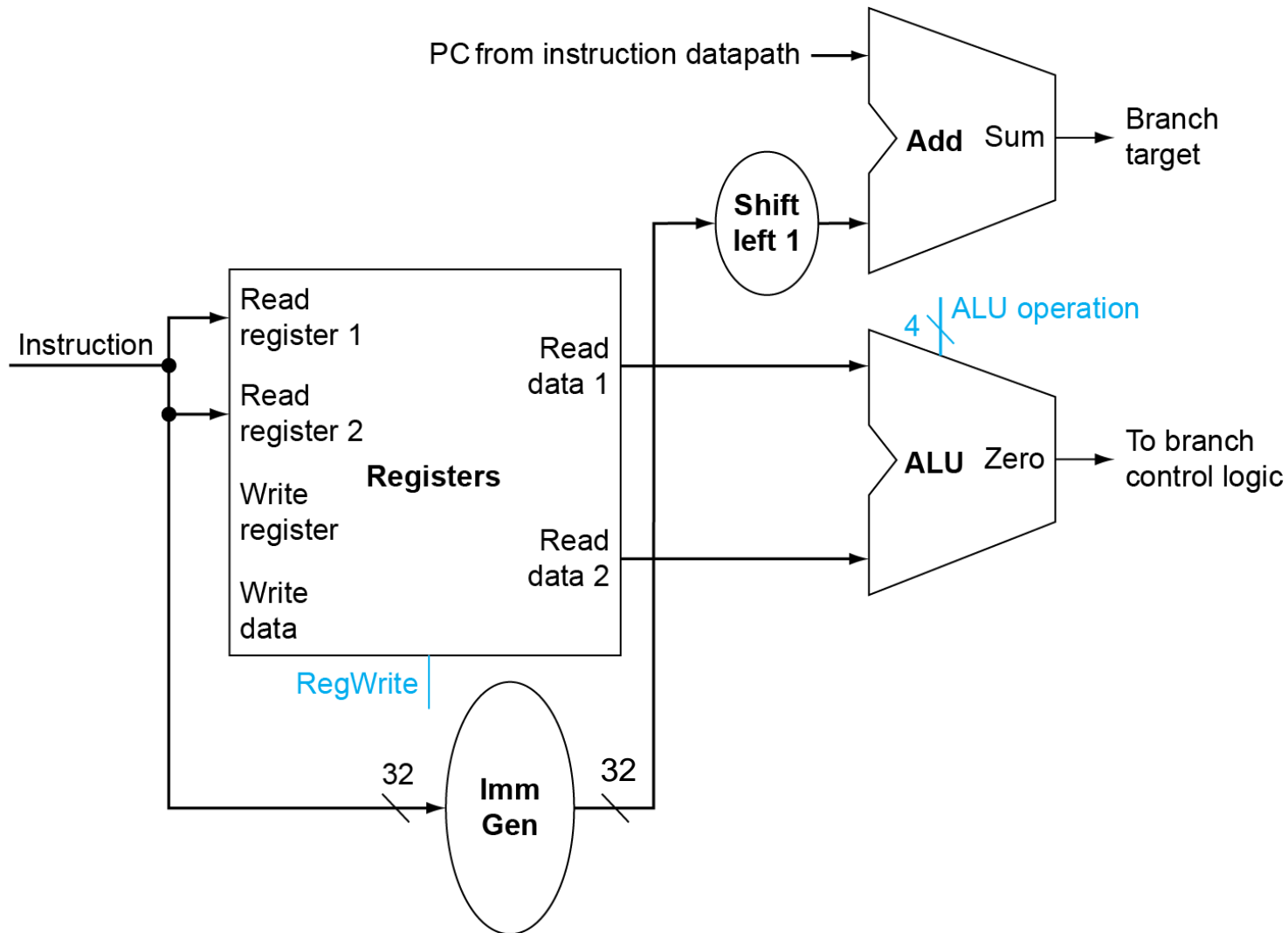
# Caminho de Dados Instrução de Desvio Condicional





# Caminho de Dados UNICICLO

